
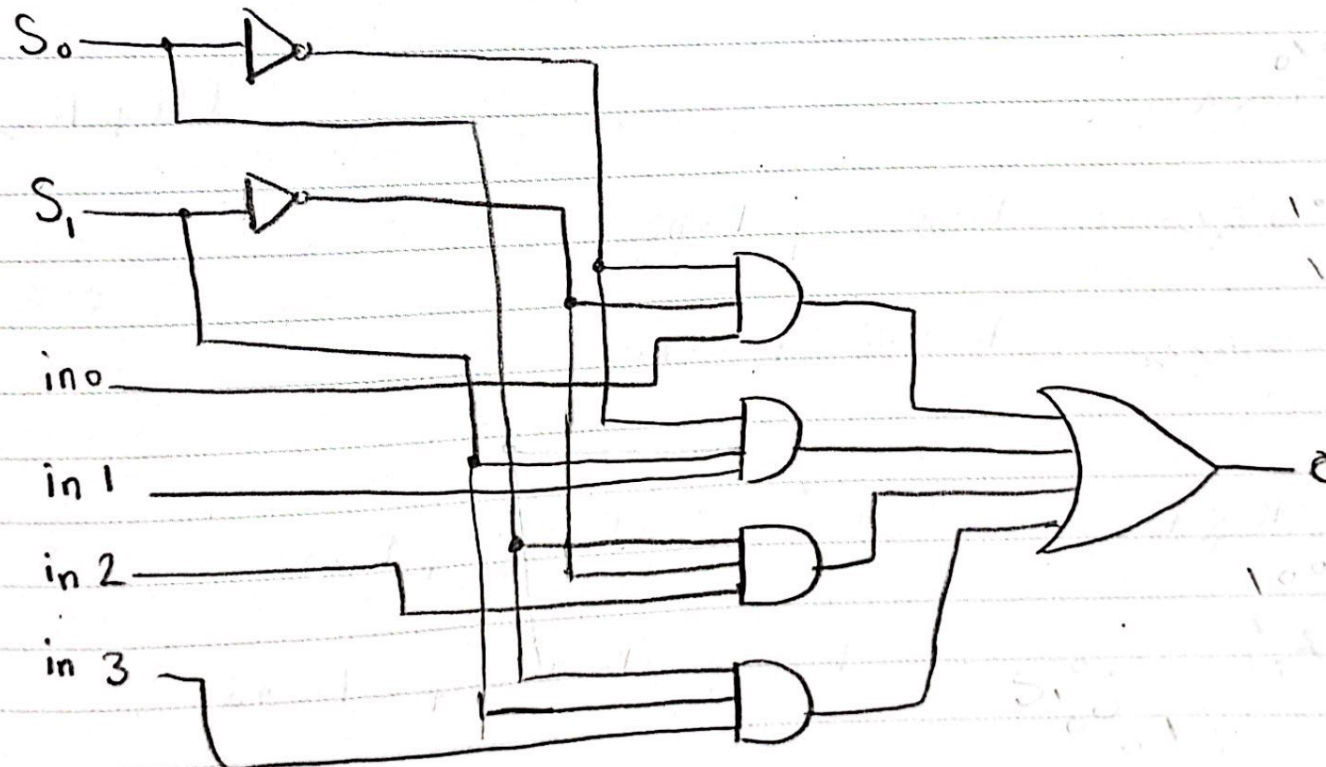


Mux جدول درستی
 $F \rightarrow 1$

| S_0 | S_1 | θ |
|-------|-------|----------|
| 0 | 0 | in0 |
| 0 | 1 | in1 |
| 1 | 0 | in2 |
| 1 | 1 | in3 |
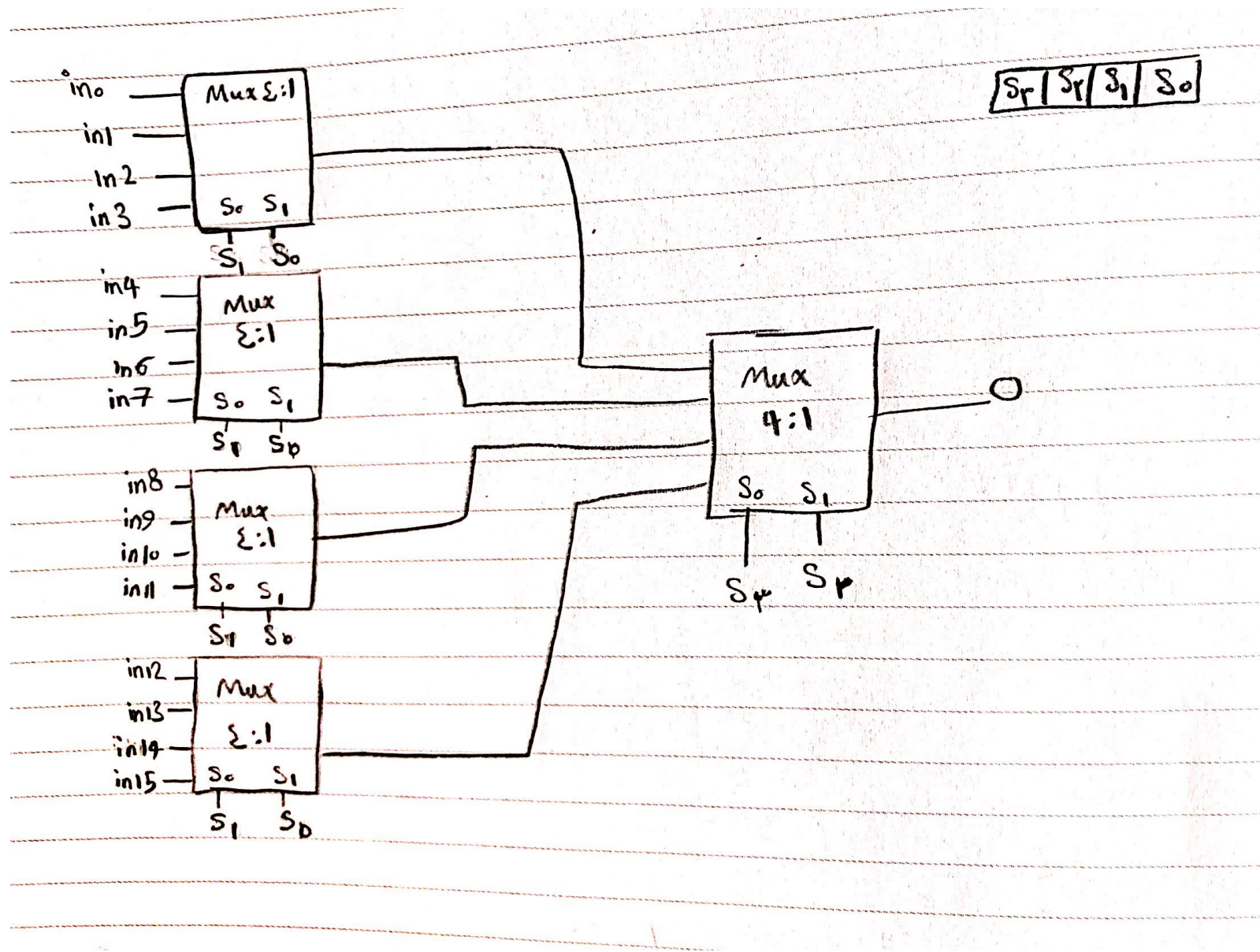
$$\theta = S_0' S_1' \text{in0} + S_0' S_1 \text{in1} + S_0 S_1' \text{in2} + S_0 S_1 \text{in3}$$






priority encoder

| i3 | i2 | i1 | i0 | A1 | A0 | v |
|----|----|----|----|----|----|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | x | x | 1 | 0 | 1 |
| 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 |

$$A1 = i2 + i3$$

$$A0 = i3 + i1\bar{i2}$$

$$v = i0 + i1 + i2 + i3$$

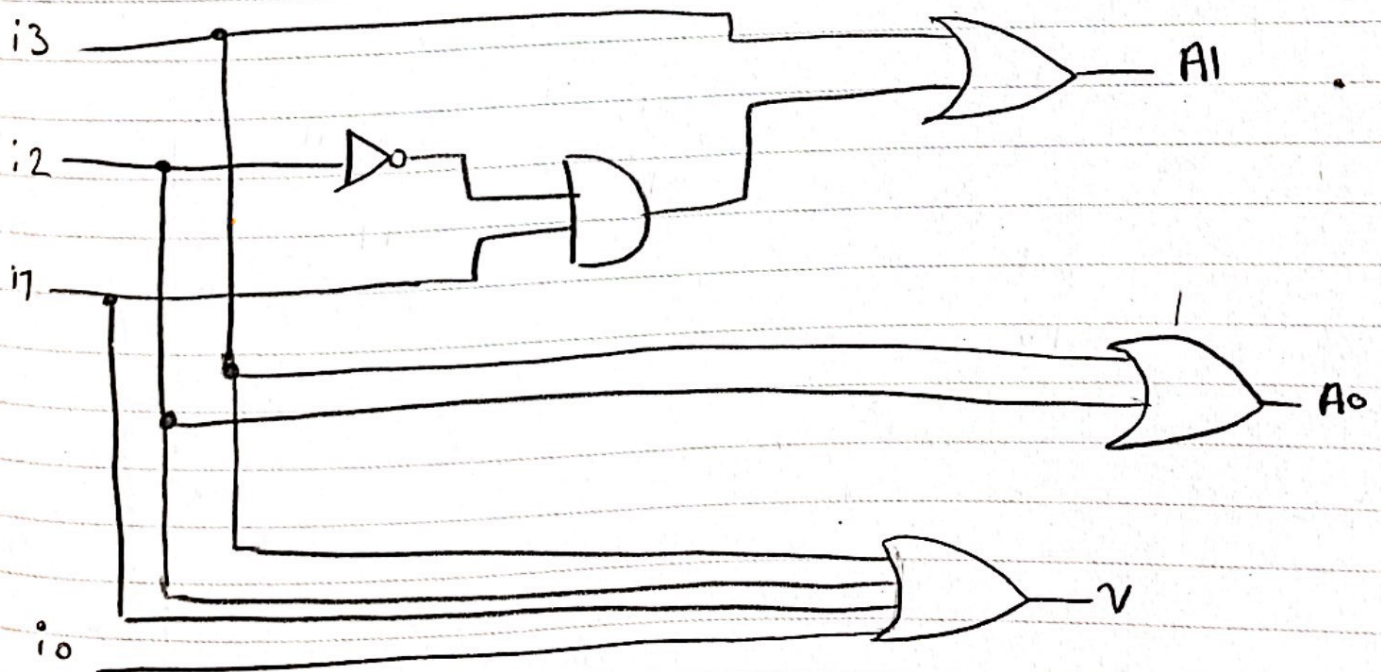

Decoder


| i_1 | i_0 | o_3 | o_2 | o_1 | o_0 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |


$$o_0 = \bar{i}_1 \bar{i}_0$$

$$o_1 = \bar{i}_1 i_0$$

$$o_2 = i_1 \bar{i}_0$$

$$o_3 = i_1 i_0$$

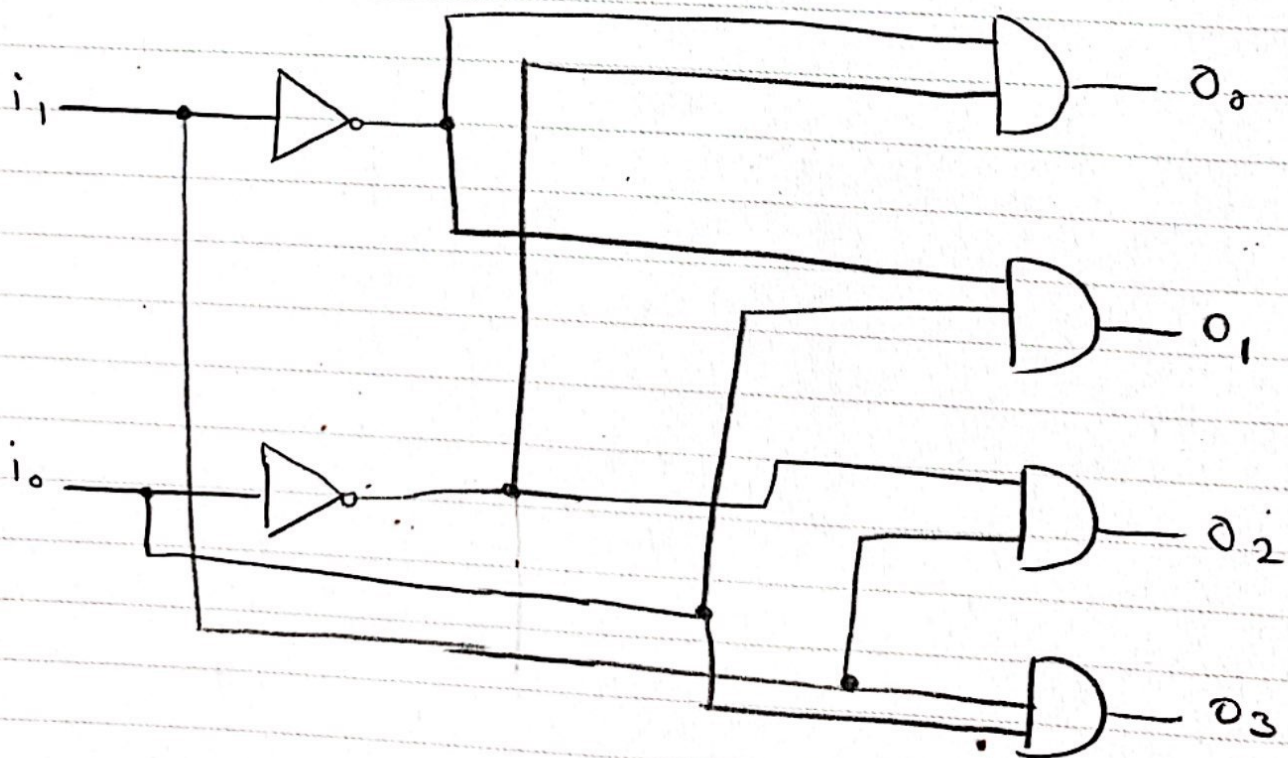

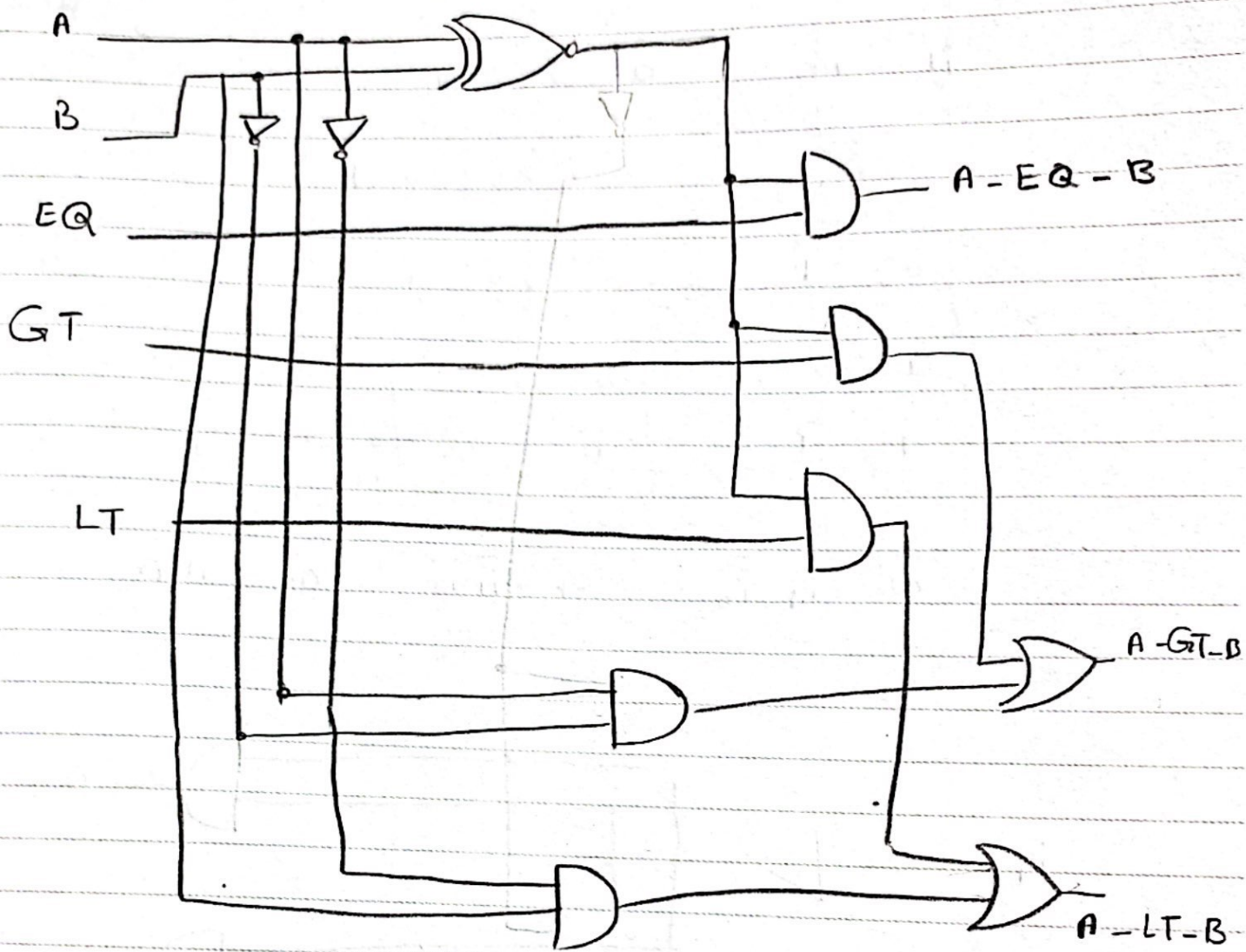

| A | B | GT | EQ | LT | A-GT-B | A-EQ-B | A-LT-B |
|---|---|----|----|----|--------|--------|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | X | X | X | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |